

## Lucrarea 1

ALEXIA-SANZIANA  
BALAMOTI  
1.1.

### Circuite liniare RC trece-jos

#### 1. Scopul lucrării

- se va studia trecerea diverselor semnale prin circuite de tipul RC trece-jos


#### 2. Considerații teoretice

- la trecerea unui semnal nesinusoidal printr-un circuit liniar apare fenomenul de "transformare liniară" a semnalului, acesta suferind distorsiuni

- exemple de circuite liniare:

- \* circuite cu  $\Phi$  pasive: RC, RL, RLC
- \* transformatoare de impulsuri
- \* linii de întârziere
- \* amplificatoare de impulsuri

#### 2.1. Circuite RC trece-jos

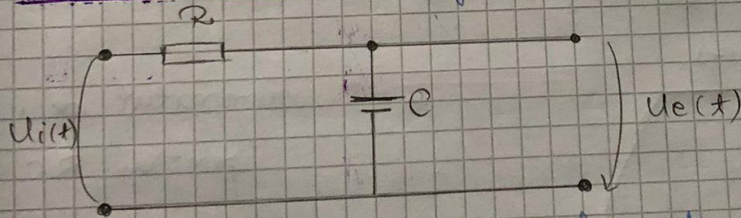

- atenuarea ( $A$ ) depinde de frecvența semnalului de intrare

- pentru un semnal nesinusoidal, componentele de frecvență joasă, apar cu o atenuare mai mică la ieșire decât componentele cu frecvență mai mare



### 2.1.1. semnalul sinusoidal

ALEXIA-SANZIANA  
BALAMOTI  
1.1.




$f$  = frecvența semnalului ;  $\omega = 2\pi f$  (pulsatia semnalului)

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} ; \varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC)$$


$$A = \frac{U_e}{U_i} ; \varphi = \frac{\pm 360^\circ}{T}$$

atenuarea                      defazajul.

### 2.1.2. semnalul impuls

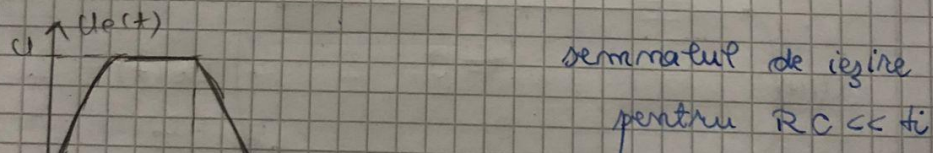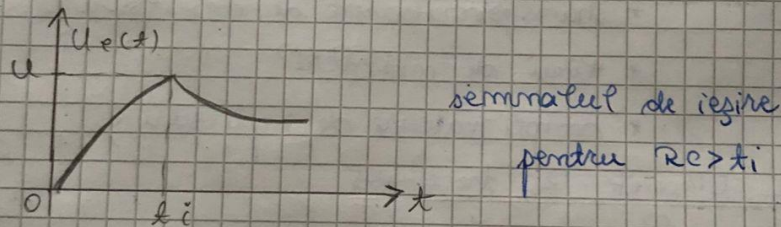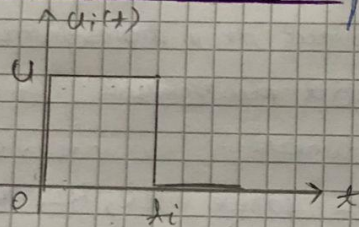

- variația răspunsurilor la diferite RC:

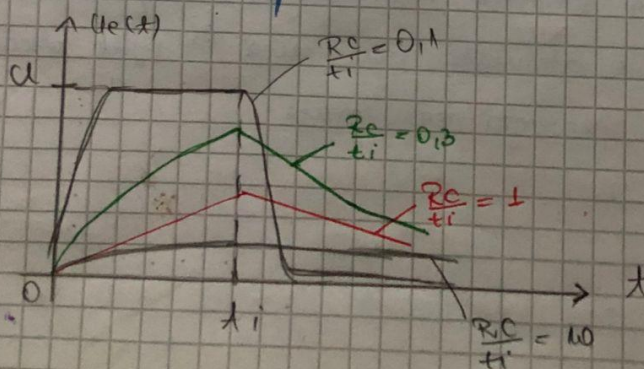



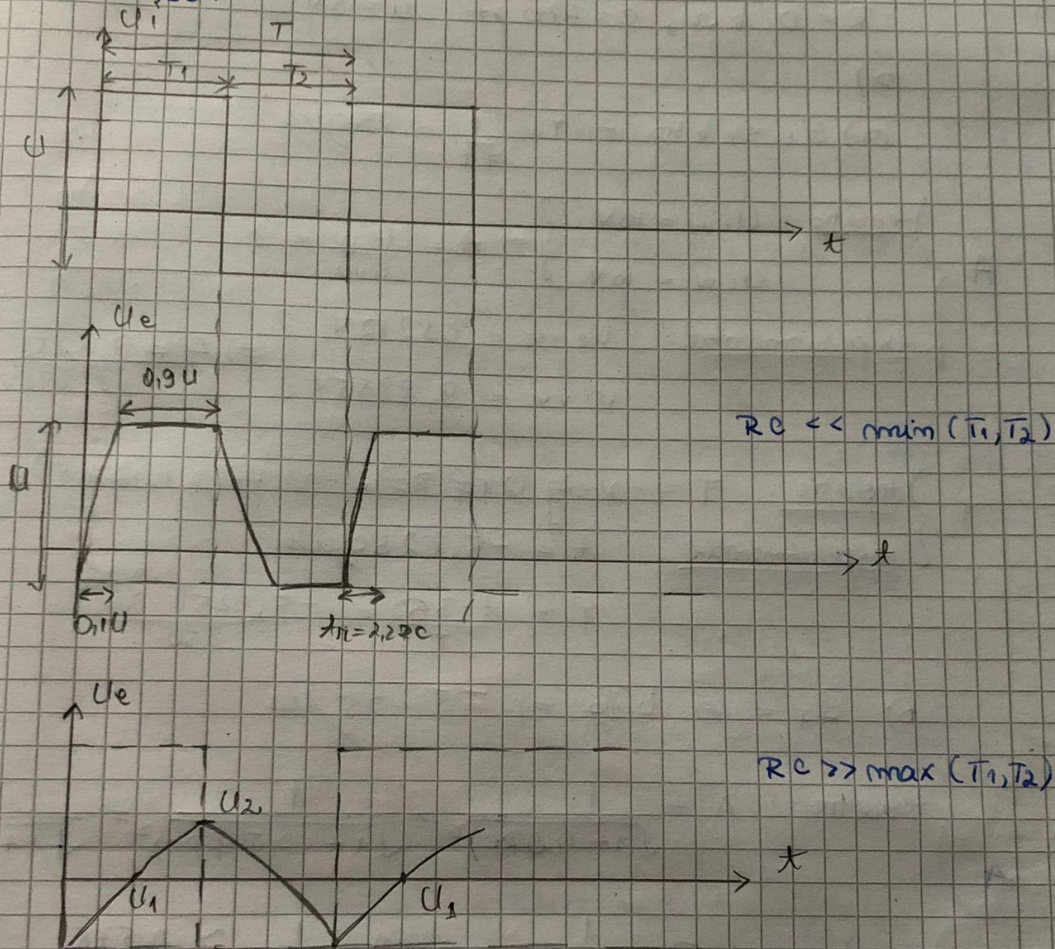
### 2.9.3. semnalul rectangular

ALEXIA-SANZIANA BALAMOTI  
1.1.

- diagrame pt. valori foarte mici, respectiv valori foarte mari ale  $RC$ :



- dacă timpul de ridicare  $\tau_R$  este mic în comparație cu  $T_1, T_2$  semnalul de ieșire va fi aproximativ asemănător cu cel de intrare

- pentru  $T_1 = T_2 = \frac{T}{2}$ :

$$U_1 = -\frac{U}{2} \cdot \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}; \quad U_2 = \frac{U}{2} \cdot \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}; \quad x = \frac{T}{2RC}$$



### 3. Mersul lucrării

#### 3.1.1. semnalul de intrare sinusoidal

$$R = 12 \text{ k}\Omega, C = 470 \text{ pF}; U = 5 \text{ V}$$

a)

$$\alpha) f_1 = 4 \text{ kHz} \Rightarrow T = \frac{1}{f_1} = 250 \mu\text{s}$$

$$A \left\{ \begin{array}{l} \text{teoretic: } U_{iuv} = 10 \text{ V} \\ U_{iuv} = 10 \text{ V} \end{array} \right\} \Rightarrow A = \frac{U_{euv}}{U_{iuv}} = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{experimental: } U_{euv} = 9,8212 \text{ V} \\ U_{iuv} = 9,9985 \text{ V} \end{array} \right\} \Rightarrow A = \frac{9,8212}{9,9985} = 0,9822 \approx 1$$

$$\varphi \left\{ \begin{array}{l} \text{teoretic: } \varphi = -\arctg(2\pi f RC) = -\arctg(0,416768) = -8,064^\circ \\ \text{experimental: } \varphi = -5,6250 \mu\text{s} \end{array} \right.$$

$$\varphi = \frac{\varphi \cdot 360^\circ}{T} = \frac{-5,6250 \cdot 360^\circ}{250} = -5,1^\circ$$

$$b) f_2 = 40 \text{ kHz} \Rightarrow T = 25 \mu\text{s}$$

$$A \left\{ \begin{array}{l} \text{teoretic: } A = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1,416768^2}} \\ = \frac{1}{\sqrt{3,0072315676}} \approx \frac{1}{1,73} \approx 0,578 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{experimental: } U_{euv} = 5,6525 \text{ V} \\ U_{iuv} = 9,9449 \text{ V} \end{array} \right\} \Rightarrow A = \frac{5,6525}{9,9449} = 0,5683$$

$$\varphi \left\{ \begin{array}{l} \text{teoretic: } \varphi = -\arctg(\omega RC) = -\arctg(1,416768) = -54,78^\circ \\ \text{experimental: } \varphi = -3,94 \mu\text{s} \end{array} \right.$$

$$\varphi = \frac{\varphi \cdot 360^\circ}{T} = \frac{-3,94 \cdot 360^\circ}{25} = -56,736^\circ$$



c)  $f_0 = 400 \text{ kHz} \Rightarrow T = 2,5 \mu\text{s}$

ALEXIA-SANZIANA  
BALAMOTI  
1.1.

A {  
 teoretic:  $A = \frac{1}{\sqrt{1+(wRC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(14,16768)^2}} \approx 0,07$   
 $\approx \frac{1}{\sqrt{1+200,42315}} \approx \frac{1}{14,202927} \approx 0,07$   
 experimental:  $U_{\text{env}} = 689,6246 \text{ mV}$   
 $U_{\text{irr}} = 9,9686 \text{ V}$   
 $\Rightarrow A = \frac{0,6896246}{9,9686} = 0,0692$   
 teoretic:  $\varphi = -\arctg(wRC) = -\arctg(14,16768) = -85,96^\circ$   
 experimental:  $\varphi = -594,7581 \text{ ms}$   
 $\varphi = \frac{\varphi \cdot 360^\circ}{T} = \frac{-0,5947581 \cdot 360^\circ}{2,5} = -85,64^\circ$

b) oscilogrammele  $U_e - U_i$  sunt inserate mai jos pt. fiecare dintre cele 3 cazuri

c) •  $f = 40 \text{ kHz} \Rightarrow$  experimental:  $\begin{cases} U_1 = -2,7618 \\ U_2 = 2,7618 \end{cases}$

teoretic:  $\begin{cases} X = \frac{I}{2RC} = \frac{25 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12}} = \frac{2500}{24 \cdot 47} \approx 2,21 \\ U_{1/2} = F \cdot 2,5 \cdot \frac{1 - e^{-2,21}}{1 + e^{-2,21}} \approx F \cdot 2,005 \text{ V} \end{cases}$

•  $f = 400 \text{ kHz} \Rightarrow$  experimental:  $\begin{cases} U_1 = -343,11 \text{ mV} \\ U_2 = 343,11 \text{ mV} \end{cases}$

teoretic:  $\begin{cases} X = 0,22 \\ U_{1/2} = F \cdot 2,5 \cdot \frac{1 - e^{-0,22}}{1 + e^{-0,22}} \approx 273 \text{ mV} \end{cases}$



### 3.1.2. Semnal de intrare rectangular

ALEXIA - SÂNZIANA  
BALAMOTI  
1.1.

$$R = 10K\Omega; C = 470pF; U = 5V$$

a) Semnalele sunt prezentat mai jos

$$b) f = 4kHz \Rightarrow \tau \approx 11,4\mu s \text{ (experimental)}$$

$$\tau \approx 2,2RC = 2,2 \cdot 10^4 \cdot 47 \cdot 10^{-9} = 103,4 \cdot 10^{-6} \approx 103,4\mu s$$

$$c) f = 40kHz \Rightarrow \text{experimental: } \begin{cases} U_1 = 484,5mV \\ U_2 = 4,5155V \end{cases}$$

$$\text{teoretic: } x = \frac{1}{2RC} = \frac{0,5 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^4 \cdot 47 \cdot 10^{-9}} = 2,6$$

$$U_{1,2} = 2,5 \cdot \frac{1 - e^{-2,6}}{1 + e^{-2,6}} \approx 2,15V$$

cum pe simulare offset = 2,5  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow U_{1,2} = 2,5 \pm 2,15V \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_1 = 340mV \\ U_2 = 4,65V \end{cases}$$


$$f = 400kHz$$

$$\Rightarrow \text{experimental: } \begin{cases} U_1 = 2,2256V \\ U_2 = 2,7744V \end{cases}$$

$$\text{teoretic: } \begin{cases} x = 0,26 \\ U_{1,2} = 2,5 \pm 2,5 \cdot \frac{1 - e^{-0,26}}{1 + e^{-0,26}} \approx 2,5 \pm 0,32 \end{cases}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} U_1 = 2,18V \\ U_2 = 2,82V \end{cases}$$

## Circuitul simulat

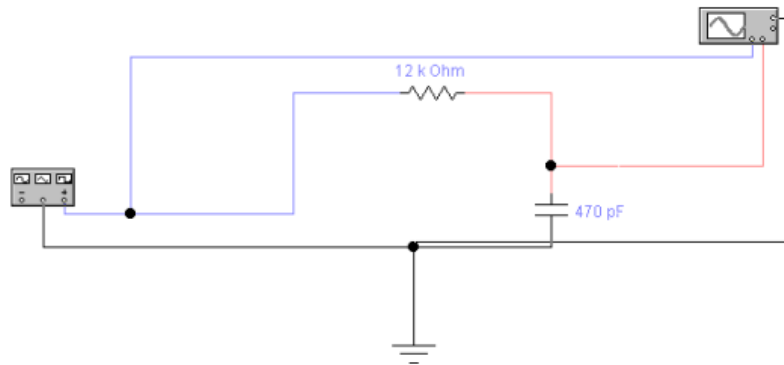


## Semnalul sinusoidal


- $f = 4\text{kHz}$

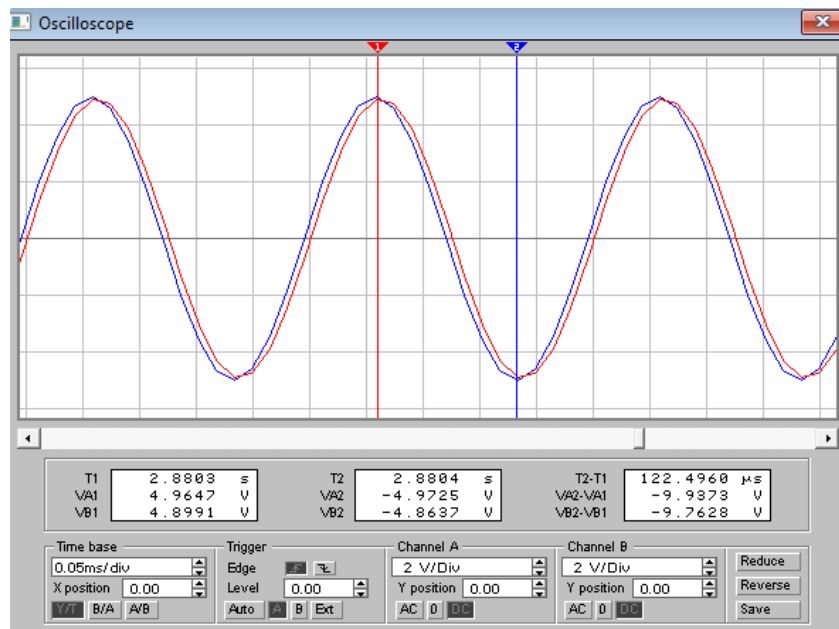

- $f = 40\text{kHz}$

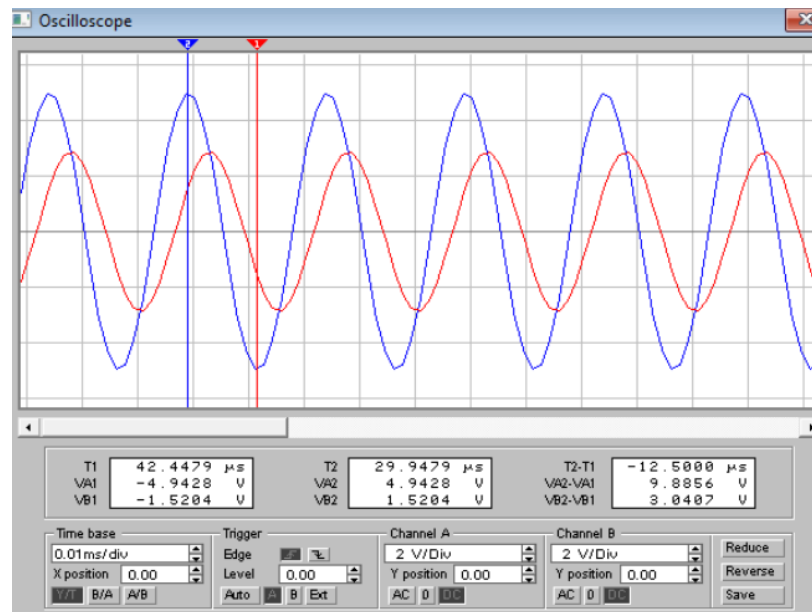


- $f=400\text{kHz}$

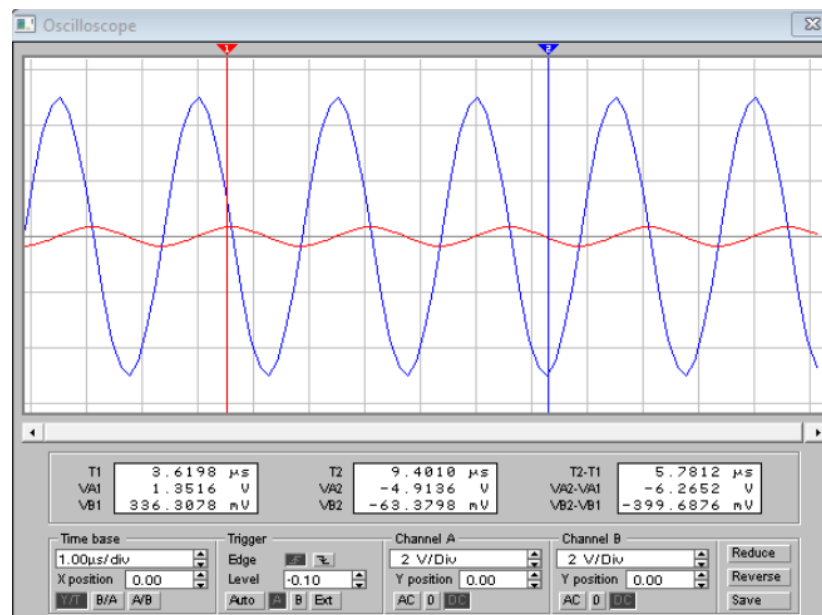




## Semnalul rectangular

- $f = 4\text{kHz}$

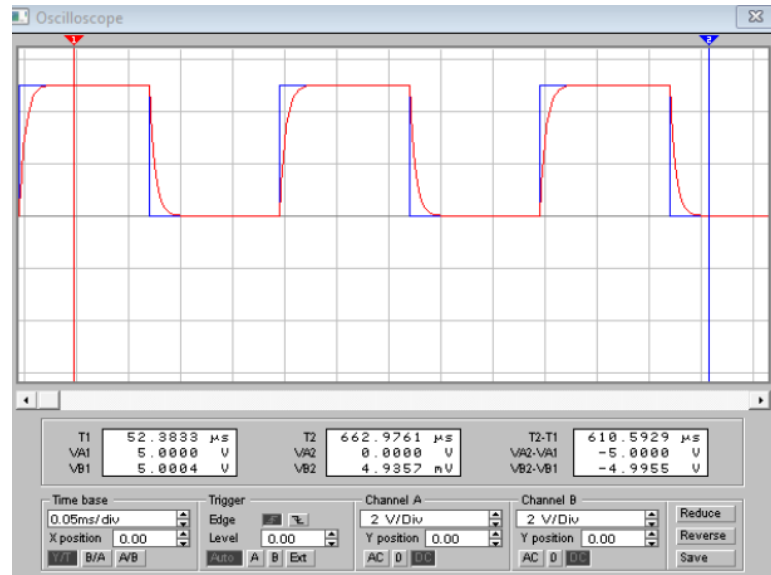

- $f = 40\text{kHz}$

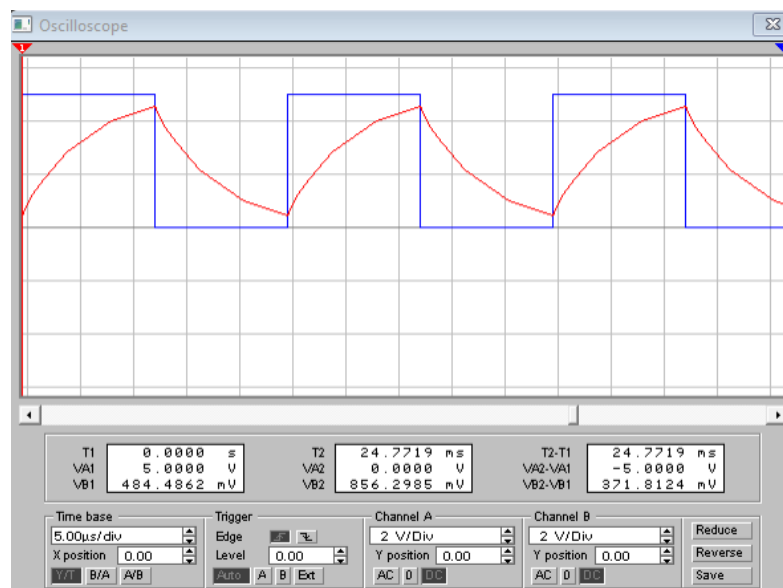

- $f=400\text{kHz}$

